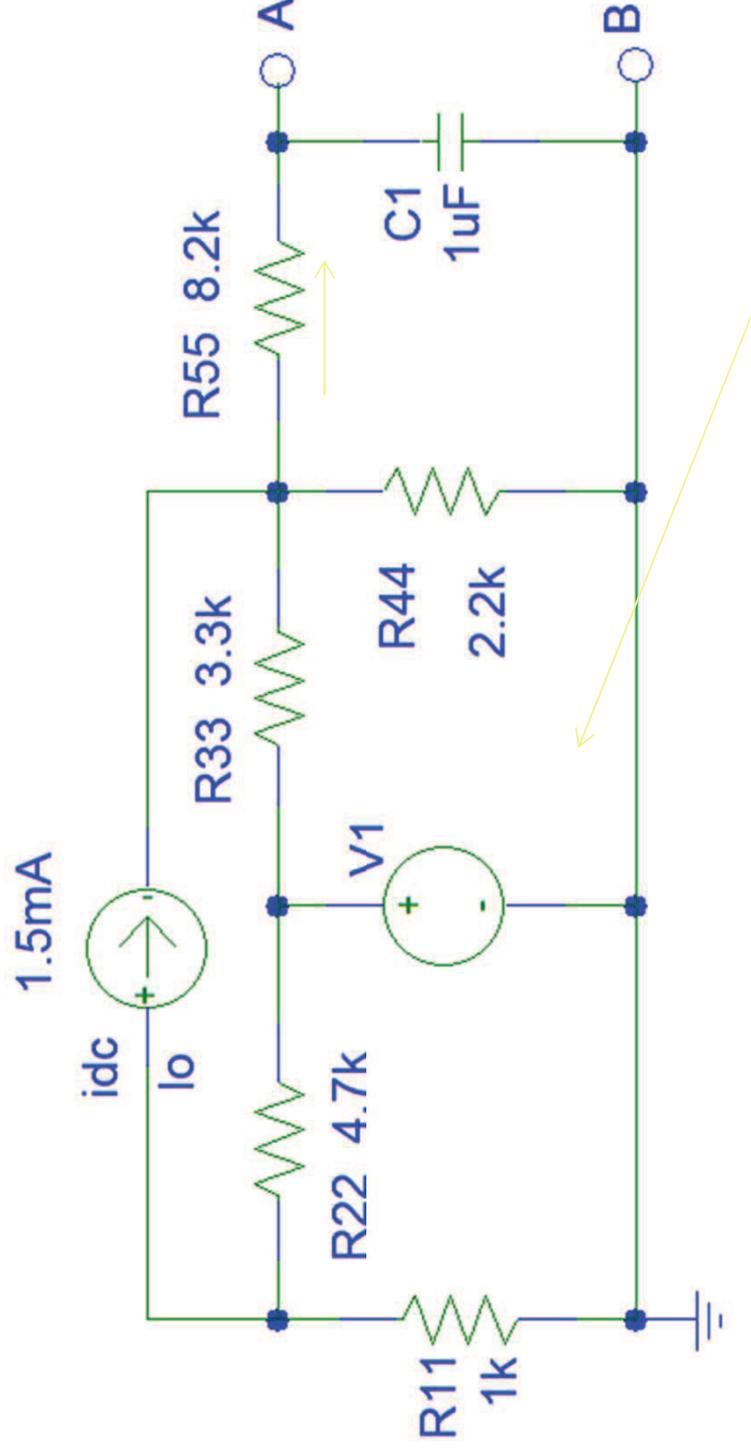


TP_03_CE-CESDig

11e12_de_Outubro_de_2018

- i) Calcule a corrente em todos os elementos do circuito da Figura abaixo. ii) Substitua-se o condensador por uma resistência de $1\text{ k}\Omega$ em série com um amperímetro de resistência interna $150\ \Omega$. Qual é o valor da corrente que percorre o amperímetro?




Redes elétricas – leis de Kirchhoff

- **Lei dos nodos:** A soma algébrica das intensidades de corrente que concorrem num nodo é nula, considerando positivas as que se aproximam e negativas as que se afastam do nodo. A marcação dos sentidos das correntes é arbitrária. No final dos cálculos, se a intensidade da corrente resultar negativa, isso significa que o sentido da respetiva corrente é oposto ao assinalado.
- **Lei das malhas:** *Numa malha qualquer, a soma algébrica das f.e.ms. é igual à soma algébrica das quedas de tensão nos vários ramos que constituem a malha.*
- **Convenção das malhas:**
 - escolhe-se um sentido qualquer para positivo, a que se dá o nome de **sentido de circulação**:
 - às correntes que, na malha, têm esse **sentido** atribui-se o *senal* +, e o *senal* – às que têm o **sentido contrário**;
 - as **f.e.ms.** que tendem a debitar corrente que, na malha, têm o sentido de *circulação* vêm afetadas do *senal* +, e do *senal* – no caso contrário.

Using the formal definition of KVL

“The sum of all voltages changes around a closed loop is zero.”

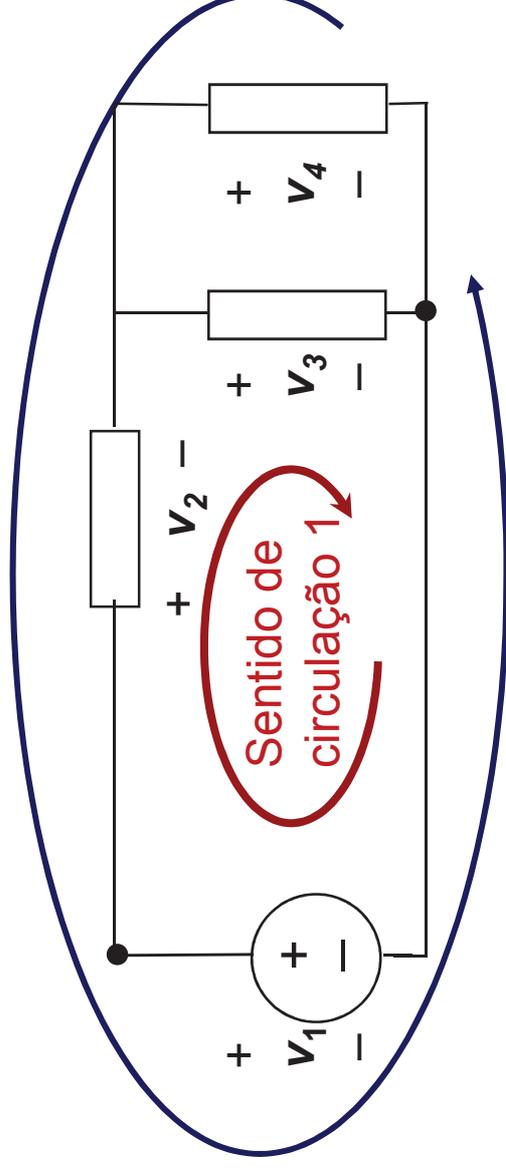- Define an arrow direction around a closed loop – sentido geral de circulação.
- Sum the voltages as they are encountered in going around the loop.
- If the arrow first encounters a **plus** sign, enter that voltage with a (+) into the KVL equation.
- If the arrow first encounters a **minus** sign, enter that voltage with a (-) into the KVL equation.




For the inside arrow shown above (1): $-V_1 + V_2 + V_3 = 0$ Sentido de circulação 2

For the outer arrow (2): $-V_4 - V_2 + V_1 = 0$

TP_03_CE-CESDig_11e12_de_Outubro_de_2018

i) Calcule a corrente em todos os elementos do circuito da Figura abaixo. ii) Substitui-se o condensador por uma resistência de 1 kΩ em série com um amperímetro de resistência interna 150 Ω. Qual é o valor da corrente que percorre o amperímetro?

Sentido geral de circulação

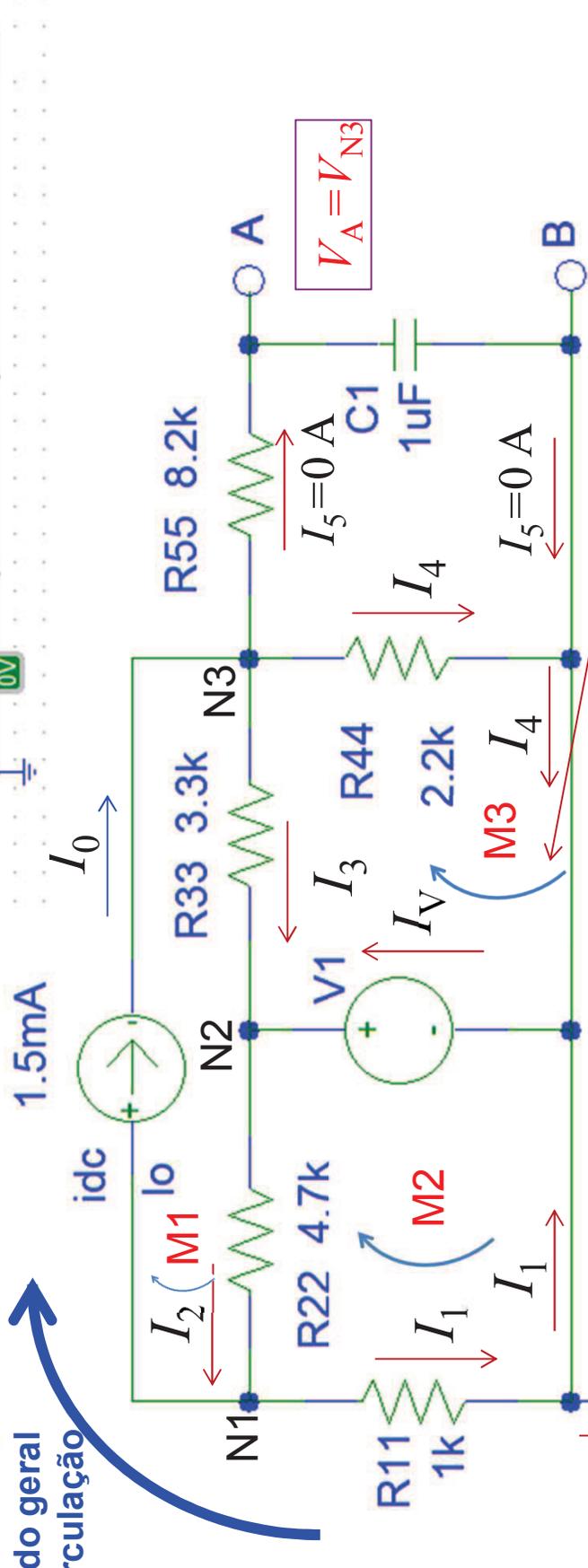

$I=0\text{ A}$

N1: $I_2 = I_0 + I_1$
 N2: $I_2 = I_V + I_3$
 N3: $I_0 = I_3 + I_4$
 N0: $I_V = I_1 + I_4$

...

M1: $V_{fc} + R_{33}I_3 + R_{22}I_2 = 0$
 M2: $-R_{11}I_1 - R_{22}I_2 - V_1 = 0$
 M3: $+V_1 - R_{33}I_3 + R_{44}I_4 = 0$

Sentido de circulação na malha M3

$I_5 = 0\text{ A}$

$I_5 = 0\text{ A}$

$V_A = V_{N3}$