Folha de Registo de Resultados

Prática n.º 6: Estudo de aplicações de circuitos com díodos

Turno: _____ Grupo: _____ Alunos n.º: _____ n.º: _____ n.º: _____ Data: ____/___/ 2018

1. i) Para cada um dos circuitos, esboce, tendo em conta os sinais visualizados no osciloscópio, a resposta dos circuitos aos sinais aplicados, e indique a função realizada por cada circuito.

2. Esboce os sinais visualizados no osciloscópio. Comente o que observou e indique a função realizada por cada circuito.